

## 5. РЕЗОНАНСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ И ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Если входное сопротивление электрической цепи, содержащей как активные, так и реактивные сопротивления, оказывается чисто активным, то о такой цепи говорят, что она находится в резонансном режиме. При этом ток и напряжение на входе цепи совпадают по фазе.

Выясним особенности этого явления и его связь с так называемыми частотными характеристиками на некоторых частных примерах, подразумевая под частотными характеристиками зависимости от частоты полных, активных и реактивных сопротивлений и проводимостей, а также их аргументов.

С частотными характеристиками связаны токи и напряжения как в цепи в целом, так и на отдельных ее элементах, поэтому частотным характеристикам в электротехнике уделяется достаточно большое внимание.

### 5.1. РЕЗОНАНС В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ (РЕЗОНАНС НАПРЯЖЕНИЙ)

Полное сопротивление  $\underline{Z}$  последовательной цепи (рис. 5.1) равно:

$$\underline{Z} = R + j\omega L - j\frac{1}{\omega C} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right).$$

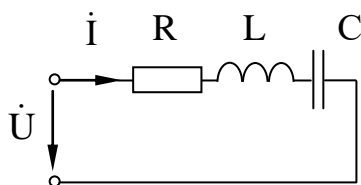


Рис. 5.1. Цепь последовательного резонанса

В резонансном режиме входное сопротивление цепи по определению чисто активное, т.е. выражение в скобках равно нулю:

$$\omega_0 L - \frac{1}{\omega_0 C} = 0, \quad (5.1)$$

откуда условие резонанса

$$\omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C}, \text{ или } \omega_0^2 LC = 1. \quad (5.2)$$

Из (5.2) следует, что резонанса можно добиться изменением частоты, индуктивности или емкости. Значение резонансной частоты  $\omega_0$  определяется выражением

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}. \quad (5.3)$$

В режиме резонанса полное сопротивление цепи будет наименьшим, и в ней будет протекать наибольший (резонансный) ток

$$I_0 = \frac{U}{R},$$

величина которого не зависит от значений индуктивного и емкостного сопротивлений. При резонансе напряжения на элементах равны:

$$U_{R0} = I_0 \cdot R = U, \quad U_{L0} = I_0 \cdot \omega_0 L, \quad U_{C0} = I_0 \cdot \frac{1}{\omega_0 C}.$$

Из двух последних уравнений с учетом (5.2) следует, что напряжения на реактивных элементах при резонансе равны между собой, а их значения определяются сопротивлениями индуктивности и емкости и могут быть во много раз больше напряжения, приложенного к цепи. Поэтому резонанс в последовательной цепи называется резонансом напряжений, а цепь – последовательным колебательным контуром.

Напряжения на реактивных элементах будут больше приложенного к цепи при выполнении условия

$$R < \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho. \quad (5.4)$$

Величина  $\rho$  носит название волнового сопротивления последовательного контура и имеет размерность сопротивления.

Отношение

$$Q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{\omega_0 C \cdot R} = \frac{U_{L0}}{U} = \frac{U_{C0}}{U} = \frac{\rho}{R} \quad (5.5)$$

называется добротностью контура и определяет отношение величины напряжения на реактивных элементах при резонансе к напряжению на активном сопротивлении. Величина, обратная добротности

$$d = \frac{1}{Q},$$

носит название затухания контура.

Мгновенные мощности в реактивных элементах цепи согласно (4.56) равны:

$$p_L = U_{mL} I_m \sin 2\omega t, \quad p_C = -U_{mC} I_m \sin 2\omega t.$$

При резонансе  $U_{mL} = U_{mC}$  и  $p_L = -p_C$ , т.е. в резонансном режиме не происходит обмена мощностью между источником энергии и реактивными элементами. Обмен энергии происходит между электрическим полем конденсатора и магнитным полем индуктивности через каждые четверть периода. Энергия источника расходуется только на потери в активном сопротивлении.

Векторно-топографическая диаграмма при последовательном резонансе (напряжений) при начальной фазе приложенного напряжения, равной нулю, приведена на рис. 5.2.

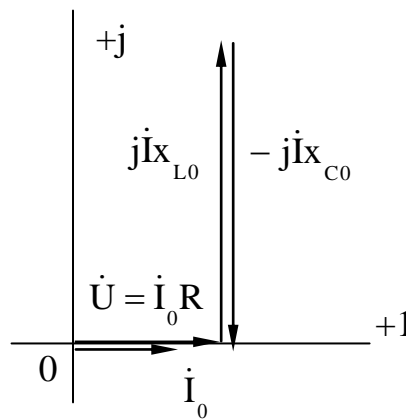


Рис. 5.2. Векторно-топографическая диаграмма при резонансе напряжений

**Пример П.5.1.** Определить напряжение на индуктивности  $u_L$  (рис. 5.1) при резонансе, если  $u = 100\sin\omega t$  В;  $r = 20$  Ом;  $L = 20$  мГн;  $C = 50$  мкФ.

Решение.

Определим резонансную частоту:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{20 \cdot 10^{-3} \cdot 50 \cdot 10^{-6}}} = 1000 \text{ рад/с.}$$

Сопротивления индуктивности и емкости равны:

$$x_L = x_C = \omega L = 1000 \cdot 20 \cdot 10^{-3} = 20 \text{ Ом.}$$

Добротность контура

$$Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{20}{20} = 1,$$

следовательно, напряжение на индуктивности равно входному напряжению. Кроме этого, напряжение на индуктивности по фазе опережает ток на  $\pi/2$ , а фазы тока и приложенного напряжения при резонансе совпадают. Значит,  $u_L = 100\sin(\omega t + 90^\circ)$  В.


## 5.2. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ R, L, C

Рассмотрим зависимости полного, активного и реактивного сопротивлений и аргумента полного сопротивления от частоты. Такие зависимости называются частотными характеристиками. Активное сопротивление, если не учитывать поверхностный эффект, от частоты не зависит, реактивное сопротивление

$$x = \omega L - \frac{1}{\omega C} = \frac{L}{\omega} (\omega^2 - \omega_0^2). \quad (5.6)$$

Значение реактивного сопротивления при трех характерных значениях частоты равно либо нулю (при  $\omega = \omega_0$ ), либо бесконечности (при  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$ ).

Значение аргумента функции, при котором функция обращается в нуль, назовем нулем функции, а значение, при котором она равна бесконечности, — полюсом функции. Для рассматриваемой функции  $x(\omega)$  полюсами функции будут значения  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$ , а нулем —  $\omega = \omega_0$ . На рис. 5.3 полюсы функции обозначены звездочками (\*), а нули — кружками (o).

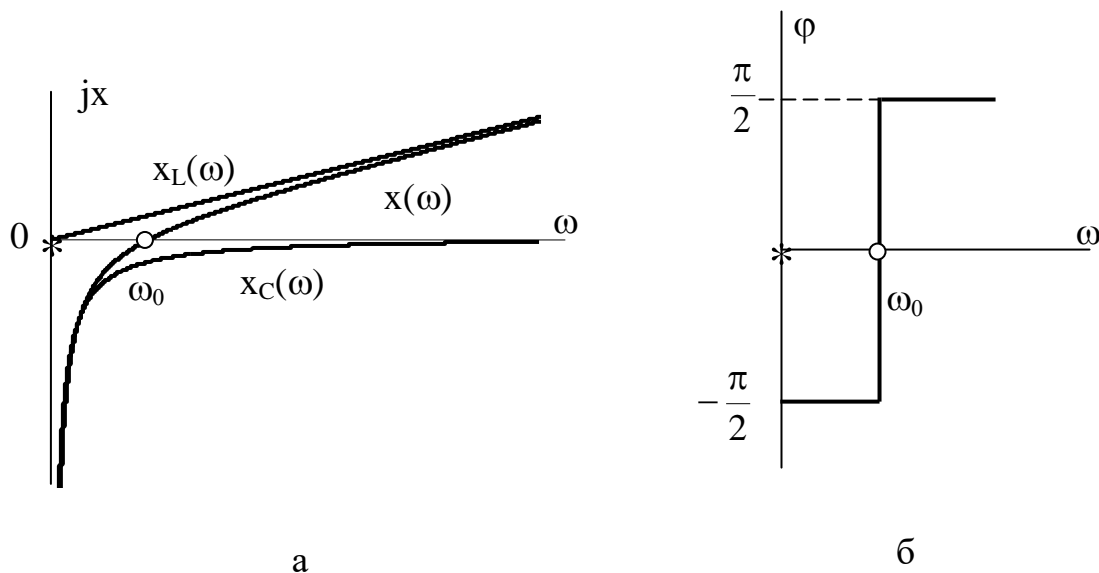

**Рис. 5.3.** Частотные характеристики последовательного соединения индуктивности и емкости (а — зависимость сопротивления, б — аргумента)

Характерное свойство функции  $x(\omega)$  заключается в том, что во всем диапазоне изменения частоты сопротивление  $x(\omega)$  постоянно увеличивается. Дей-

ствительно, из (5.6) имеем  $\frac{d(\omega L)}{d\omega} = L$ , которая всегда положительна, а произ-


водная  $\frac{d\left(-\frac{1}{\omega C}\right)}{d\omega} = \frac{1}{\omega^2 C}$  также неотрицательна.

Следовательно, величина  $x(\omega)$ , рассматриваемая алгебраически, постоянно растет. На рис. 5.3 изображены частотные характеристики индуктивности, емкости и их последовательного соединения.

При  $0 \leq \omega < \omega_0$  сопротивление последовательного соединения определяется емкостной составляющей, которая по величине больше индуктивной, при  $\omega_0 < \omega < \infty$  – индуктивной. Величина сопротивления изменяется от  $-\infty$  (емкостной характер) до  $+\infty$  (индуктивный характер); при  $\omega = \omega_0$  сопротивление равно нулю.

Аргумент полного сопротивления при переходе частоты через резонансную скачкообразно изменяется от  $\left(-\frac{\pi}{2}\right)$  до  $\left(+\frac{\pi}{2}\right)$  одновременно с изменением его характера.

Если же рассматривать частотные характеристики  $Z(\omega)$  и  $\varphi_Z(\omega)$  при наличии в цепи активного сопротивления, то нуля функции  $Z(\omega)$  не будет. При резонансе ( $\omega = \omega_0$ ) согласно (5.1)  $x = 0$ , поэтому  $Z = R$ . Не будет и скачкообразного изменения аргумента  $\varphi_Z(\omega)$ . Частотные характеристики для этого случая приведены на рис. 5.4.

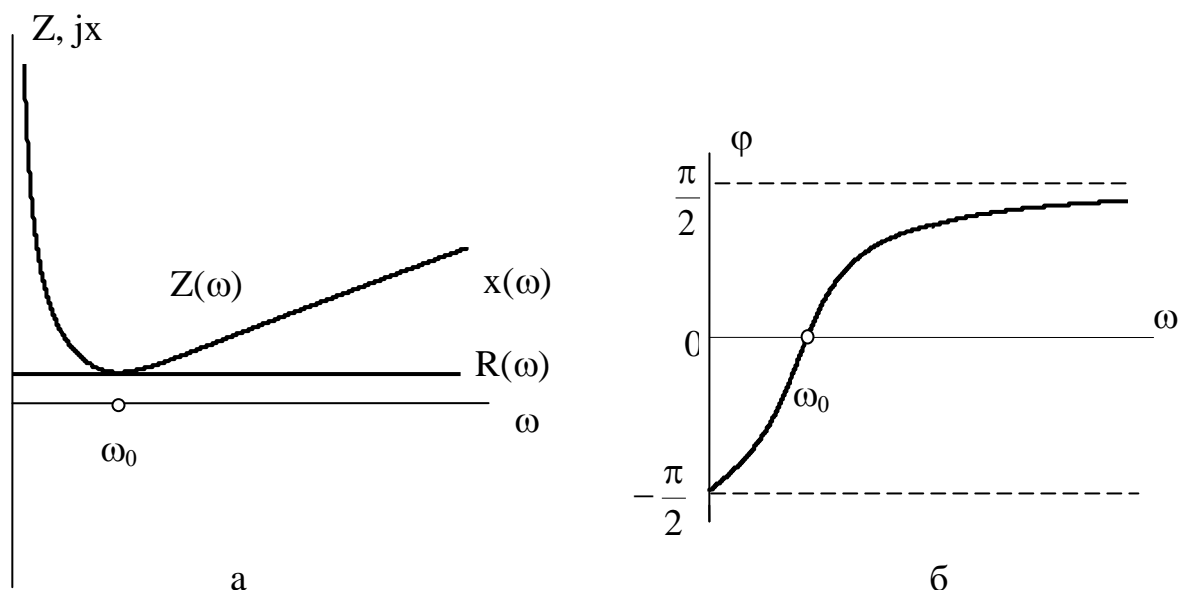

**Рис. 5.4.** Частотные характеристики последовательной резонансной цепи (а – зависимость сопротивления, б – аргумента)

Рассмотрим зависимость от частоты проводимости той же цепи:

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{R + jx} = \frac{R}{Z^2} - j \frac{x}{Z^2} = g - jb. \quad (5.7)$$


Для случая, когда  $R = 0$ ,

$$b = \frac{1}{x} = \frac{1}{\omega L - \frac{1}{\omega C}} = \frac{\omega/L}{\omega^2 - \omega_0^2}. \quad (5.8)$$

Анализ выражения (5.8) показывает, что функция  $b(\omega)$  имеет два нуля (при  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$ ) и один полюс при ( $\omega = \omega_0$ ). Нетрудно показать, что во всем диапазоне изменения частоты алгебраическая величина  $b$  в (5.8) всегда увеличивается. Действительно,

$$\frac{db}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left( \frac{1}{x} \right) = -\frac{1}{x^2} \cdot \frac{dx}{d\omega}$$

Так как  $x^2 > 0$  и  $\frac{dx}{d\omega} > 0$ , то  $\frac{db}{d\omega} < 0$ . Но с учетом изменения знака при  $b$  в (5.7) реактивная проводимость всегда увеличивается. Как увидим в дальнейшем, это

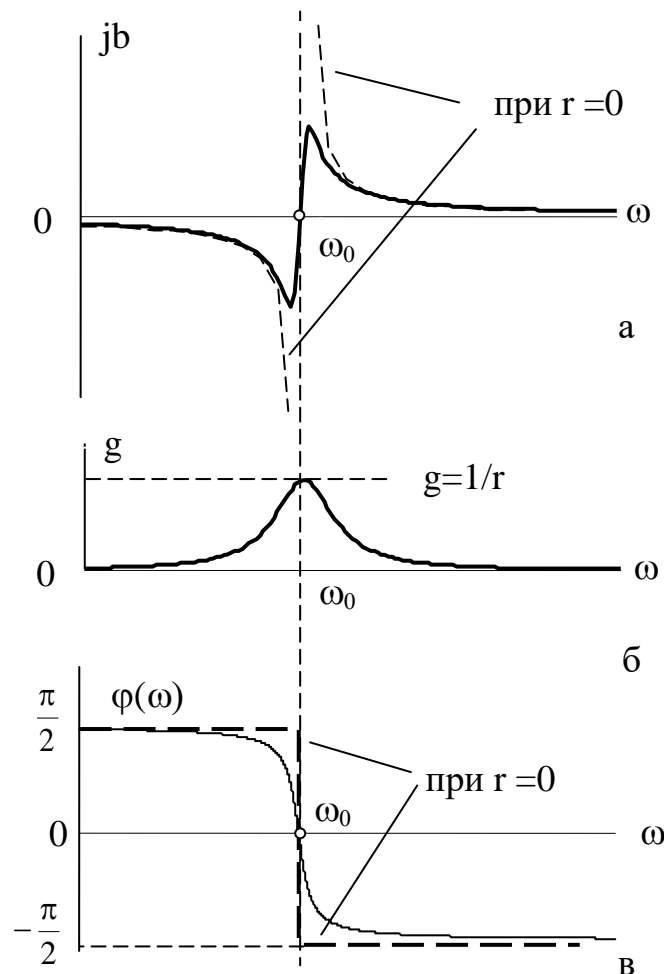

**Рис. 5.5.** Частотные характеристики модулей проводимостей (а, б) и их аргумента (в) последовательной резонансной цепи

свойство характерно для любого реактивного двухполюсника.

Частотные характеристики  $b(\omega)$  при наличии активного сопротивления в цепи показаны на рис. 5.5, а пунктиром.

Если активное сопротивление в цепи присутствует, то на резонансной частоте  $b = 0$ , но переход  $b$  через нуль плавный, причем наклон кривой  $b(\omega)$  к оси частот определяется величиной сопротивления  $R$ : чем оно меньше, тем круче кривая. Функция  $b(\omega)$  на частотах

$$\omega_{1,2} = \omega_0 \cdot \left[ \sqrt{1 + \frac{d^2}{4}} \pm \frac{d}{2} \right]$$

имеет экстремумы, равные соответственно  $b_1 = b_2 = \frac{1}{2R}$ .

Ток в цепи равен:

$$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left( \omega L - \frac{1}{\omega C} \right)^2}} = \frac{U}{R} \cdot \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \cdot \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}. \quad (5.9)$$

При резонансе, когда  $\omega = \omega_0$ , ток в цепи  $I_0 = \frac{U}{R}$ , а напряжения на индуктивности и емкости равны соответственно:

$$U_{L0} = \omega L I_0 = U \frac{Q \frac{\omega}{\omega_0}}{\sqrt{1 + Q^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}; \quad (5.10)$$

$$U_{C0} = \frac{1}{\omega C} I_0 = U \frac{Q \frac{\omega_0}{\omega}}{\sqrt{1 + Q^2 \left( \frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}.$$

На рис. 5.6 приведены частотные характеристики  $I(\omega)$ ,  $U_R(\omega)$ ,  $U_L(\omega)$  и  $U_C(\omega)$  при  $Q > 1$ . Ток равен нулю при  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$  и максимален при  $\omega = \omega_0$ . Напряжение на активном сопротивлении также равно нулю при  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$  и приложенному напряжению  $U$  при резонансе ( $\omega = \omega_0$ ).

Напряжение на индуктивности  $U_L = 0$  при  $\omega = 0$ , достигает максимума при  $\omega > \omega_0$  и асимптотически приближается к  $U$  при бесконечном увеличении частоты.

Частоту, при которой  $U_L = U_{L\max}$ , можно определить, приравняв производную первого из выражений (5.10) к нулю.

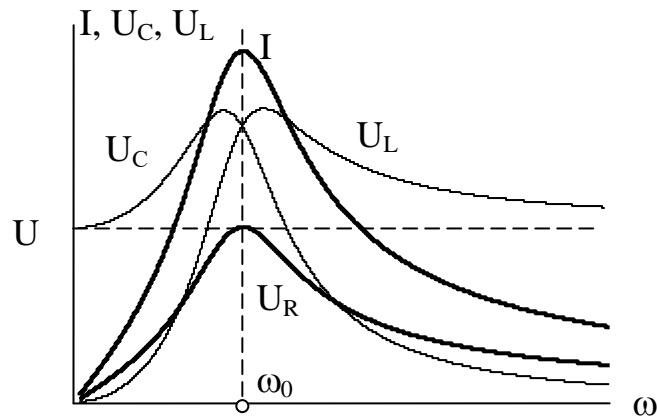


Рис. 5.6. Амплитудно-частотные характеристики последовательной цепи

Тогда

$$\omega_{L\max} = \omega_0 \sqrt{\frac{2}{2 - \frac{R^2 C}{L}}}. \quad (5.11)$$

Напряжение на емкости равно приложенному напряжению  $U$  при  $\omega = 0$ , нулю – при  $\omega = \infty$  и максимально на частоте




$$\omega_{C\max} = \frac{\omega_0}{\sqrt{\frac{2}{2 - \frac{R^2 C}{L}}}}. \quad (5.12)$$

Полосой пропускания резонансного контура принято считать интервал частот, где  $I \geq \frac{I_0}{\sqrt{2}}$ , т.е. когда мощность  $I^2 R$ , поглощаемая цепью, не превышает половины максимальной мощности при резонансе, равной  $I_0^2 R$ . Полоса пропускания последовательного резонансного контура равна

$$\omega_1 - \omega_2 = \frac{\omega_0}{Q}. \quad (5.13)$$

Основные соотношения для простейшей резонансной цепи, состоящей из последовательно соединенных  $R, L, C$  - элементов, приведены в табл. 5.1.

Таблица 5.1

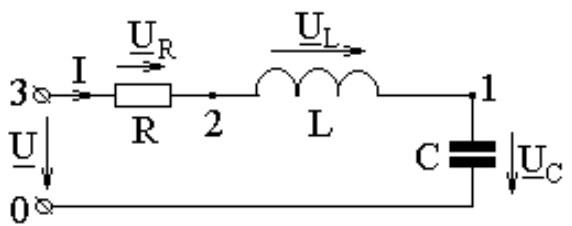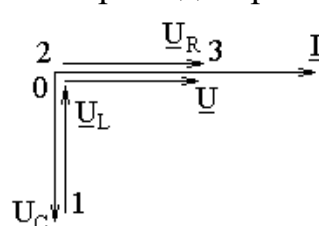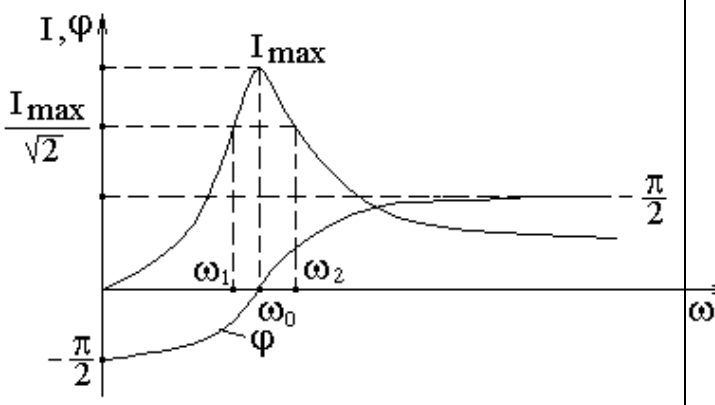Резонанс напряжений в последовательном RLC – контуре	
<p>Условие резонанса:  <math>X = \omega \cdot L - 1/(\omega \cdot C) = 0</math>,  или <math>X_L = X_C</math>,  при этом <math>I = I_{\max} = U / R</math></p>	
<p>Напряжения на реактивных элементах:  <math>\underline{U}_L = j\omega L \cdot \underline{I}</math>;  <math>\underline{U}_C = -j/\omega C \cdot \underline{I}</math>;  <math>U_L = U_C</math> (по модулю)</p>	<p>Векторная диаграмма</p> 
Резонансная частота	$\omega_0 = 2\pi \cdot f_0 = 1/\sqrt{L \cdot C}$
Характеристическое сопротивление	$\rho = \omega_0 \cdot L = 1/(\omega_0 \cdot C) = \sqrt{L/C}$
Добротность контура определяет, во сколько раз напряжение на реактивном элементе при резонансе превышает входное	$Q = \frac{U_L}{U} = \frac{U_C}{U} = \rho / R$
<p>Частотные характеристики <math>I(\omega)</math>, <math>U_L(\omega)</math>, <math>U_C(\omega)</math>, <math>\varphi(\omega)</math> называют резонансными.  В качестве примера показаны <math>I(\omega)</math> и <math>\varphi(\omega)</math>, построенные по формулам:</p> $I(\omega) = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - 1/(\omega C))^2}}$ $\varphi(\omega) = \arctg \frac{\omega L - 1/(\omega C)}{R}$	
Полоса пропускания контура определяется по уровню $I_{\max}/\sqrt{2}$ резонансной кривой тока $I(\omega)$	$\Pi_\omega = \omega_2 - \omega_1$
Добротность контура, полоса пропускания и резонансная частота связаны между собой	$\Pi_\omega = \omega_0/Q;$ $Q = \omega_0/\Pi_\omega;$ $\omega_0 = \Pi_\omega \cdot Q$

### 5.3. РЕЗОНАНС В ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ЦЕПИ (РЕЗОНАНС ТОКОВ)

Исходя из условия резонанса – совпадения фаз напряжения и тока на входе цепи – можно констатировать, что при параллельном резонансе входная реактивная проводимость цепи (рис. 5.7, а) должна быть равна нулю:

$$b = \omega_0 C - \frac{1}{\omega_0 L} = 0, \quad \text{или} \quad \omega_0^2 LC = 1. \quad (5.14)$$

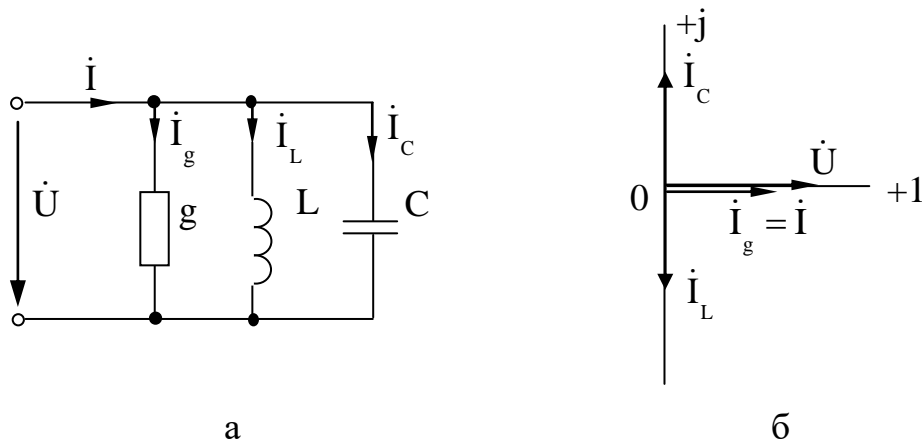


Рис. 5.7. Схема параллельной резонансной цепи (а) и векторная диаграмма напряжения и токов (б)

Таким образом, резонансная частота  $\omega_0$  равна:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \quad (5.15)$$

что совпадает с выражением (5.3), полученным для последовательной резонансной цепи.

Из (5.15) следует, что явления резонанса в параллельной электрической цепи можно добиться, изменяя либо индуктивность или емкость, либо частоту.

При резонансе полная проводимость достигает минимального значения, и ток в цепи при резонансе наименьший в отличие от последовательного резонанса, когда ток наибольший. Векторная диаграмма токов и приложенного напряжения при резонансе приведена на рис. 5.7, б.

Так как при параллельном резонансе компенсируются реактивные составляющие токов, то такой резонанс называют резонансом токов.

Как и при резонансе напряжений, при резонансе токов не происходит обмена энергией между источником и реактивными элементами. Колебания энергии происходят внутри цепи между индуктивными и емкостными элементами.

Превышение токов в реактивных элементах цепи над входным происходит при выполнении условия

$$g < \omega_0 C = \frac{1}{\omega_0 L} = \sqrt{\frac{C}{L}} = \gamma. \quad (5.16)$$

Величина  $\sqrt{\frac{C}{L}}$  называется волновой проводимостью контура.

Кратность превышения токов в реактивных элементах определяется добротностью контура:

$$Q = \frac{\omega_0 C}{g} = \frac{1}{\omega_0 L g} = \frac{\gamma}{g}. \quad (5.17)$$

Как и при последовательном резонансе, величина, обратная добротности, носит название затухания:

$$d = \frac{1}{Q}.$$

**Пример П.5.2.** Определить значение сопротивления  $x_2$ , при котором в цепи на рис. 5.8 наступит резонанс, если  $r_1 = 5$  Ом,  $x_1 = 5$  Ом,  $r_3 = 10$  Ом.

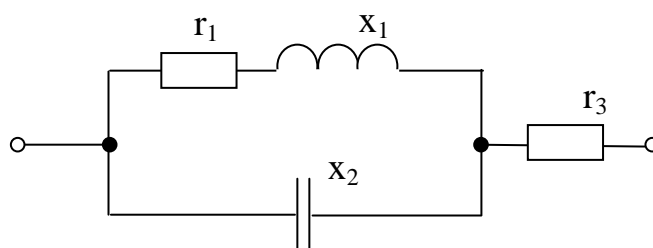


Рис. 5.8. Схема к примеру П.5.2

Решение.

В цепи активно-индуктивное сопротивление включено параллельно емкостному. Последовательно включенные активное и индуктивное сопротивления можно преобразовать в параллельно соединенные согласно (4.39).

В преобразованной схеме параллельно включены индуктивное и емкостное сопротивления, т.е. в ней возможен резонанс токов. Условием резонанса является равенство реактивных проводимостей  $b_L = b_C$ , или

$$\frac{x_1}{r_1^2 + x_1^2} = \frac{1}{x_2}.$$

Подставляя значения сопротивлений, получаем:  $b_L = 0,1 \frac{1}{\text{Ом}}$ , или

$$x_2 = \frac{1}{b_c} = \frac{1}{b_L} = 10 \text{ Ом.}$$

#### 5.4. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕПИ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ $g, L, C$

Рассмотрим зависимости реактивной и полной проводимостей от частоты в схеме с параллельными элементами  $g, L, C$ . Активная проводимость от частоты не зависит. Реактивная проводимость

$$b = b_L - b_C = \omega C - \frac{1}{\omega L} = \frac{C}{\omega} (\omega^2 - \omega_0^2) \quad (5.18)$$

имеет три характерные частоты:  $\omega = 0$ ,  $\omega = \infty$ ,  $\omega = \omega_0$ .

Функция  $b(\omega)$  имеет два полюса: при  $\omega = 0$  и  $\omega = \infty$  и один нуль  $\omega = \omega_0$ . При всех частотах  $b(\omega)$  возрастает, поскольку величина

$$\frac{db}{d\omega} = \frac{1}{\omega^2 L} + C$$


всегда положительна.

При  $\omega = \omega_0$  происходит скачкообразное изменение аргумента проводимости. Частотные характеристики реактивной проводимости приведены на рис. 5.9.

Частотная характеристика цепи  $U(\omega)$  при неизменном токе  $I = \text{const}$  определяется выражением

$$U = \frac{I}{\sqrt{g^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}} = \frac{I}{g} \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)^2}}. \quad (5.19)$$

Сравнивая (5.19) и (5.9), находим, что формулы идентичны, только току в (5.9) соответствует напряжение в (5.19), а напряжению в (5.9) – ток в (5.19).

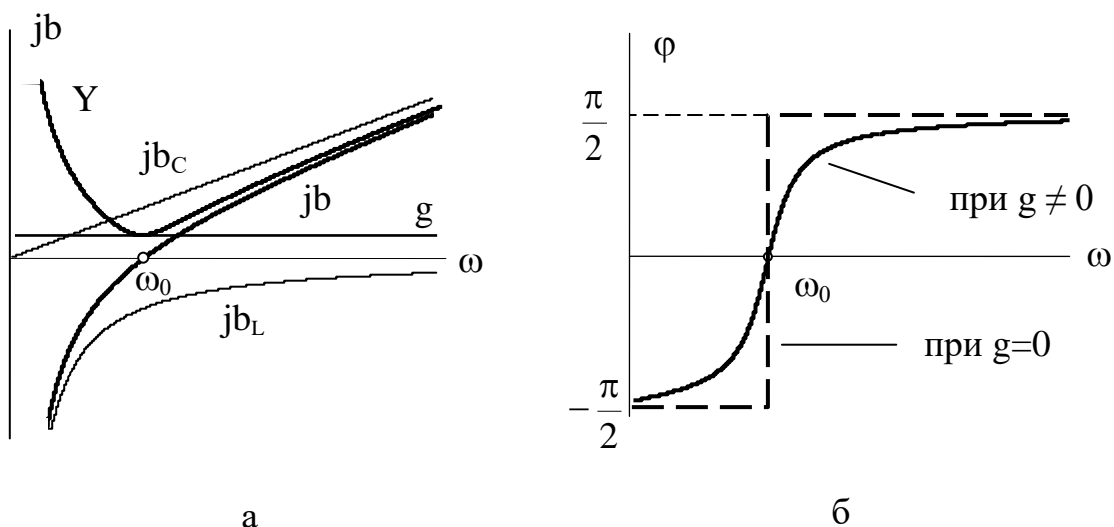

**Рис. 5.9.** Частотные характеристики модулей проводимостей (а, б) и их аргумента (в) параллельной резонансной цепи

Поэтому зависимости  $I_L(\omega)$ ,  $I_C(\omega)$  и другие можно получить, используя соответствующие уравнения для последовательной схемы.

Цепи, для которых уравнения полностью совпадают при соответствующей замене токов на напряжения, емкостей – на индуктивности, сопротивлений – на проводимости, а источников тока – на источники ЭДС, называются дуальными.

Используя свойство дуальности, построим частотные характеристики параллельной резонансной схемы при резонансе токов по уравнениям (5.9 – 5.12) (рис. 5.10).

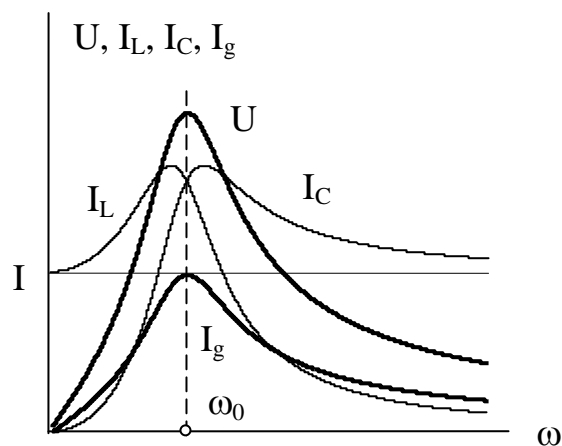


Рис. 5.10. Амплитудно-частотные характеристики параллельной цепи

Основные соотношения для параллельных контуров без потерь и с потерями приведены в табл. 5.2 и 5.3.

Таблица 5.2

Параллельный RLC - контур	
Условие резонанса: $\underline{Y} = G$ , $b = 0$ , где $G = 1/R$ , $b = 1/(\omega L) - \omega C$ , при этом $U = I/G$ .	
Токи в ветвях при резонансе: $\underline{I}_L = \underline{U}/(j\omega L)$ ; $\underline{I}_C = j\omega C \underline{U}$ ; $\underline{I} = \underline{I}_R = \underline{U}/R$	<p>Векторная диаграмма</p>
Резонансная частота	$\omega_p = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$
Добротность контура	$Q = I_L/I = I_C/I = R/\rho$
Частотные характеристики $I_L(\omega)$ , $I_C(\omega)$ , $U(\omega)$ – подобны (дуальны) характеристикам $U_C(\omega)$ , $U_L(\omega)$ и $I(\omega)$ последовательного контура	

Таблица 5.3

Резонанс токов в параллельном контуре с потерями	
<p>Условие резонанса <math>\underline{Y} = G</math>, <math>b = 0</math>, где</p> $G = \frac{R_1}{R_1^2 + X_L^2} + \frac{R_2}{R_2^2 + X_C^2};$ $b = \frac{X_L}{R_1^2 + X_L^2} - \frac{X_C}{R_2^2 + X_C^2};$ $X_L = \omega L, \quad X_C = 1/(\omega C)$	
<p>Токи в ветвях при резонансе:</p> $\underline{I}_1 = \frac{\underline{U}}{R_1 + jX_L}; \quad \underline{I}_2 = \frac{\underline{U}}{R_2 - jX_C};$ $\underline{I} = \underline{I}_p = \underline{U} / Z_p = \frac{\underline{U}(R_1 + R_2)}{R_1 \cdot R_2 + \rho^2}$	<p>Векторная диаграмма</p> 
Резонансная частота и характеристическое сопротивление	$\omega_p = \omega_0 \cdot \sqrt{\frac{\rho^2 - R_1^2}{\rho^2 - R_2^2}},$ <p>где <math>\rho = \sqrt{L/C}</math>, <math>\omega_0 = 1/\sqrt{LC}</math></p>
Добротность контура	$Q = \frac{\omega_p \cdot L}{R_1 + R_2 \cdot \omega_p^2 / \omega_0^2},$ <p>при <math>\omega_p \approx \omega_0</math> <math>Q = \frac{\rho}{R_1 + R_2}</math></p> <p>Если <math>R_1 = 0</math>, то</p> $Q = \frac{1}{\omega_p \cdot C \cdot R_2} =$ $= \sqrt{\rho^2 / R_2^2 - 1} = I_1 / I_p$ <p>Если <math>R_2 = 0</math>, то</p> $Q = \frac{\omega_p \cdot L}{R_1} = \sqrt{\rho^2 / R_1^2 - 1} = I_2 / I_p$

### 5.5 Частотные характеристики цепей, содержащих только реактивные элементы

Ток пассивного двухполюсника можно определить как ток контура с ЭДС, действующей на его входе:

$$\dot{\mathbf{I}}_{\text{BX}} = \frac{\Delta_{11}}{\Delta} \cdot \dot{\mathbf{E}}_{\text{BX}} = \underline{\mathbf{Y}}_{\text{BX}} \cdot \dot{\mathbf{E}}_{\text{BX}}, \quad (5.20)$$

где  $\underline{\mathbf{Y}}_{\text{BX}} = \frac{\Delta_{11}}{\Delta}$ , а  $\Delta$  – определитель  $n$ -го порядка системы уравнений цепи, записанных по методу контурных токов, имеющий  $n$  строк и  $n$  столбцов,  $\Delta_{11}$  – его алгебраическое дополнение (минор), имеющее  $n - 1$  строк и  $n - 1$  столбцов.

Если двухполюсник состоит только из реактивных элементов, то каждый из элементов определителей  $\Delta$  и  $\Delta_{11}$  содержит в общем случае собственные и взаимные сопротивления вида

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{ii} &= jx_{ii} = \left( j\omega L_{ii} - \frac{j}{\omega C_{ii}} \right) = \frac{j}{\omega} \left( \omega^2 L_{ii} - \frac{1}{C_{ii}} \right); \\ \underline{Z}_{kq} &= jx_{kq} = \frac{j}{\omega} \left( \omega^2 L_{kq} - \frac{1}{C_{kq}} \right), \end{aligned} \quad (5.21)$$

т.е. во всех элементах определителя и его алгебраического дополнения содержится множитель  $\frac{j}{\omega}$  при вещественных величинах. Следовательно,

$$\underline{Z}_{\text{BX}} = \frac{1}{\underline{\mathbf{Y}}_{\text{BX}}} = \frac{\Delta}{\Delta_{11}} = \frac{\left( \frac{j}{\omega} \right)^n}{\left( \frac{j}{\omega} \right)^{n-1}} \cdot \frac{\Delta'}{\Delta'_{11}} = \frac{j}{\omega} \cdot \frac{\Delta'}{\Delta'_{11}}, \quad (5.22)$$

где  $\Delta'$  и  $\Delta'_{11}$  – вещественны.

Так как определитель содержит только мнимые коэффициенты, то

$$\begin{aligned} \underline{Z}_{\text{BX}} &= jx_{\text{BX}}; \\ x_{\text{BX}} &= \frac{1}{\omega} \cdot \frac{\Delta'}{\Delta'_{11}}. \end{aligned} \quad (5.23)$$

Раскрыв определители, получим полином вида

$$x_{\text{BX}} = \frac{a_{2n} \omega^{2n} + a_{2n-2} \omega^{2n-2} + \dots + a_0}{\omega \cdot (b_{2n-2} \omega^{2n-2} + b_{2n-4} \omega^{2n-4} + \dots + b_0)}. \quad (5.24)$$

После нахождения корней полинома числителя ( $\omega_1, \omega_3, \dots, \omega_{2n-1}$ ) и полинома знаменателя ( $\omega_2, \omega_4, \dots, \omega_{2n}$ ), уравнение (5.24) можно записать в виде

$$x_{\text{BX}} = \frac{a_{2n}}{b_{2n-2}} \cdot \frac{(\omega^2 - \omega_1^2) \cdot (\omega^2 - \omega_3^2) \cdot \dots \cdot (\omega^2 - \omega_{2n-1}^2)}{\omega \cdot (\omega^2 - \omega_2^2) \cdot (\omega^2 - \omega_4^2) \cdot \dots \cdot (\omega^2 - \omega_{2n}^2)}. \quad (5.25)$$

Положив числитель равным нулю, определим нули функции  $x(\omega)$ , а приравняв к нулю знаменатель, найдем полюсы функции. Характерное свойство реактивного двухполюсника заключается в том, что его сопротивление с увеличением частоты также увеличивается (это утверждение доказывается при изучении синтеза электрических цепей). А это значит, что полюсы и нули функции  $x(\omega)$  чередуются, соответственно чередуются резонансы токов и напряжений, т.е.  $0 < \omega_1 < \omega_2 < \dots < \omega_{2n-1} < \omega_{2n}$ . В каждом полюсе и нуле аргумент сопротивления скачкообразно изменяется от  $\pm \frac{\pi}{2}$  до  $\mp \frac{\pi}{2}$ .

В (5.24) и (5.25) степень частоты  $\omega$  в числителе на единицу больше степени  $\omega$  в знаменателе. Может оказаться, что в (5.24) коэффициент  $a_{2n} = 0$ , тогда степень  $\omega$  в числителе в (5.24) и (5.25) будет на единицу меньше степени  $\omega$  в знаменателе. **Но как в первом, так и во втором случае разность степеней всегда будет равна единице.**

Когда степень числителя больше степени знаменателя, то первый нуль функции будет при  $\omega = 0$ , если наоборот, то при  $\omega = 0$  первым будет полюс.

В качестве примеров рассмотрим схемы, изображенные на рис. 5.11, а и 5.12, а. В первом случае первая частота  $\omega = 0$  есть нуль функции  $x(\omega)$ , во втором – полюс.

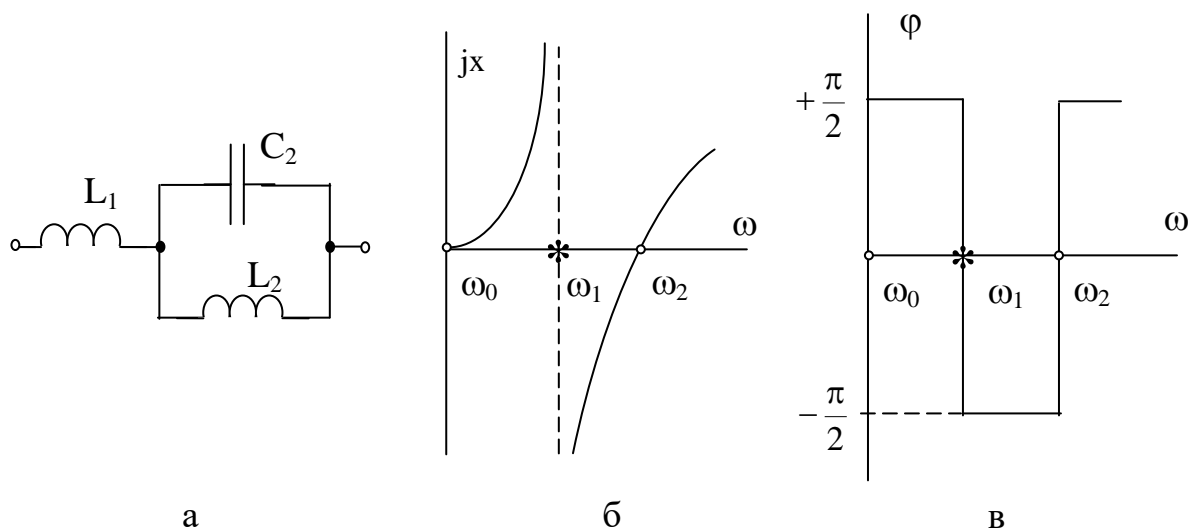


Рис. 5.11. Схема двухполюсника (а) и его частотные характеристики (б, в)

Сопротивление двухполюсника, схема которого изображена на рис. 5.11, а, равно:

$$x = \omega L_1 + \frac{-\frac{\omega L_2}{\omega C_2}}{\omega L_2 - \frac{1}{\omega C_2}} = \frac{\omega^3 L_1 L_2 C_2 - \omega(L_1 + L_2)}{\omega^2 L_2 C_2 - 1} = \frac{\omega[\omega^2 L_1 L_2 C_2 - (L_1 + L_2)]}{\omega^2 L_2 C_2 - 1}.$$

Положив числитель и знаменатель равными нулю, имеем:

$$\omega_1 = 0, \quad \omega_3 = \sqrt{\frac{L_1 + L_2}{L_1 L_2 C_2}}, \quad \omega_2 = \frac{1}{\sqrt{L_2 C_2}}, \quad \text{причем } \omega_1 \text{ и } \omega_3 - \text{нули; } \omega_2 - \text{полнос.}$$

жив  $\omega = \infty$ , получим еще один полюс функции.

Частотные характеристики схемы приведены на рис. 5.11, б, в.

Сопротивление двухполюсника на рис. 5.12, а определяется выражением

$$x = \frac{-\omega^2 L_1 C_1 + 1}{\omega \cdot [\omega^2 L_1 C_1 C_2 - (C_1 + C_2)]}.$$

Положив числитель и знаменатель дроби равными нулю, получим нуль  $x(\omega)$

при  $\omega_1 = \frac{1}{\sqrt{L_1 C_1}}$ , полюсы при  $\omega_0 = 0$  и  $\omega_2 = \sqrt{\frac{C_1 + C_2}{L_1 C_1 C_2}}$ . Еще один нуль будет при

$\omega = \infty$ . Частотные характеристики схемы изображены на рис. 5.12, б, в.

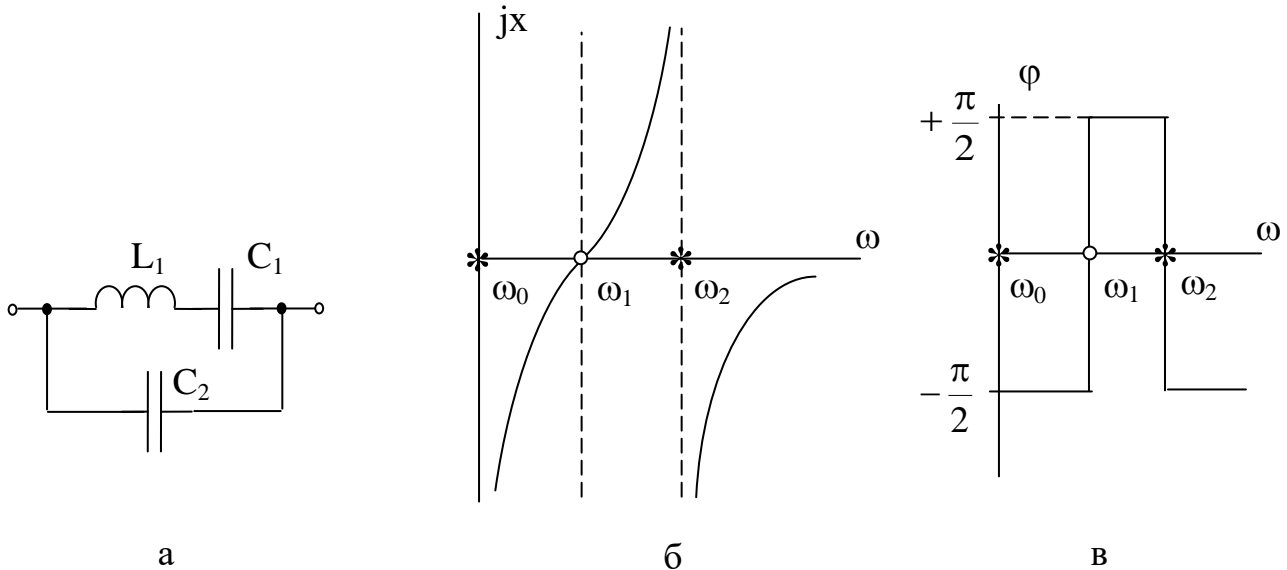


Рис. 5.12. Схема двухполюсника (а) и его частотные характеристики (б, в)

### Примеры и упражнения

**П.5.3.** В цепи синусоидального тока (рис. 5.13) все три вольтметра  $V_1$ ,  $V_2$ ,  $V_3$  имеют одинаковые показания – по 54 В.

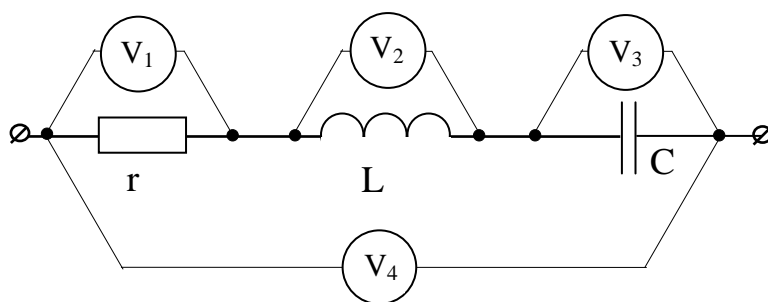


Рис. 5.13. Схема к примеру П.5.3

Написать выражение для мгновенного значения общего напряжения  $u$ , если начальная фаза напряжения на индуктивности  $u_L$  равна  $+38^\circ$ .

Ответ:  $u = 54\sqrt{2} \sin(\omega t - 52^\circ)$ .

**П.5.4.** Определить, при каком значении сопротивления  $r_1$  в цепи на рис. 5.14 наступит резонанс, если  $x_1 = 4$  Ом,  $x_2 = 2$  Ом,  $r_2 = 5$  Ом.

Указание. Преобразовать параллельное соединение  $r_1$  и  $x_1$  в последовательное.

Ответ: 10 Ом.

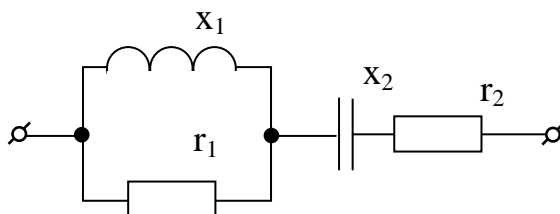


Рис. 5.14. Схема к примеру П.5.4

**П.5.5.** Как изменятся показания амперметра после замыкания рубильника в схеме рис. 5.15, если  $r = x_C = x_L$ ?

Ответ: увеличится в  $\sqrt{2}$  раз.

**П.5.6.** Определить показание амперметра электромагнитной системы, включенного в цепь (рис. 5.16), если в параллельных ветвях протекают равные токи величиной 10 А.

Ответ:  $I = 0$ .

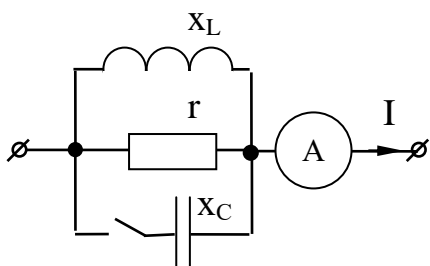


Рис. 5.15. Схема к примеру П.5.5

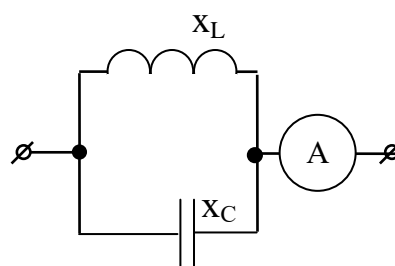


Рис. 5.16. Схема к примеру П.5.6

**П.5.7.** Определить значение сопротивления  $x_1$ , при котором в цепи (рис. 5.17) наступает резонанс токов, если  $r_1 = 4 \text{ Ом}$ ,  $r_2 = 2 \text{ Ом}$ ,  $x_2 = -4 \text{ Ом}$ ,  $x_3 = 5 \text{ Ом}$ .

Указание. Условие резонанса  $b_L = b_C$ .

Ответ: Резонанс невозможен ни при каком значении  $x_1$ .

**П.5.8.** Определить действующее значение напряжений между точками А–В; А–С цепи (рис. 5.18), если приложенное напряжение  $U = 100\sqrt{2} \sin \omega t \text{ В}$ , а сопротивления  $r = x_L = x_C = 10 \text{ Ом}$ .

Определить токи в ветвях.

Ответ:  $U_{AB} = 100 \text{ В}$ ,  $U_{AC} = 0$ ,  $I_r = 0$ ,  $I_L = I_C = 10 \text{ А}$ .

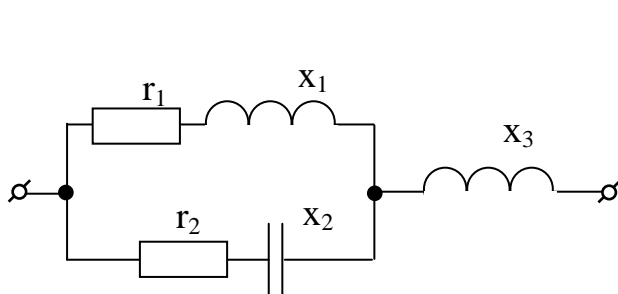


Рис. 5.17. Схема к примеру П.5.7

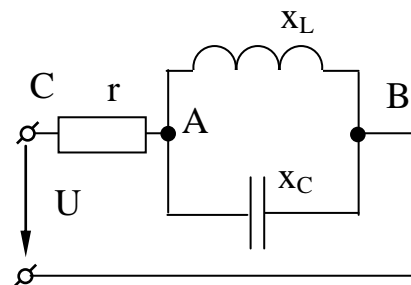


Рис. 5.18. Схема к примеру П.5.8

**П.5.9.** Найти выражение мгновенного значения тока  $i$  в неразветвленной части цепи на рис. 5.19, если приложенное напряжение равно  $u = 141 \sin(\omega t + 30^\circ)$ , а все сопротивления одинаковы:  $r = x_L = x_C = 10 \text{ Ом}$ .

Ответ:  $i = 14,1 \sin(\omega t + 30^\circ)$ .

**П.5.10.** В схеме на рис. 5.20 дано:  $I = 10 \text{ А}$ ,  $U = 100 \text{ В}$ ,  $\underline{Z} = r + jx$ ,  $r = \frac{Z}{2}$ .

1. Определить показание ваттметра.
2. Какое дополнительное сопротивление необходимо включить в цепь, чтобы показания ваттметра были максимальны?

Ответ: 1. 500 Вт;

2. Емкостное сопротивление  $x_C = 8,66 \text{ Ом}$ .

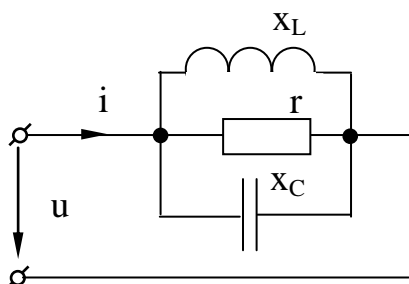


Рис. 5.19. Схема к примеру П.5.9

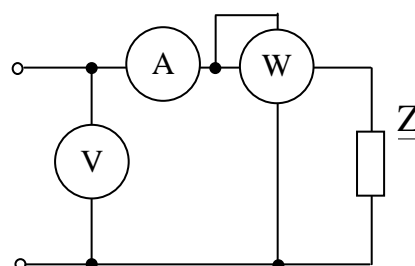


Рис. 5.20. Схема к примеру П.5.10